サスホール照明回路図

	列 32枚 / 他 1列	 16枚	文字共吊り] Figure
				ハロゲン電球	→ り → 荷 重
LH 300w 4色(72,59,22,40)… 1色 2列 32枚	VI				_
4サスペンションライト 46回路 (C型 20A 単独回路)	常設器具…AG	QS 1kw×8台,	FQH 1kw×12台	DMX…OUT×2回線	700
3サスペンションライト 46回路 (C型 20A 単独回路)	常設器具…AG	QS 1kw×8台,	FQH 1kw×12台	DMX…OUT×2回線	700
第3ボーダーライト 4色(72,78,W,W)上,中,下	• 切替可 12回路	… 1色 18枚	文字共吊り	ハロゲン電球	150
2サスペンションライト 46回路 (C型 20A 単独回路)	常設器具…A(QS 1kw×8台,	FQH 1kw×12台	DMX…OUT×2回線	700
第2ボーダーライト 4色 (72,78,W,W)上,中,下	・切替可 12回路	… 1色 18枚	文字共吊り	ハロゲン電球	150
サスペンションライトブリッジ1 46回路 (C型 20A 単独回路 第1ボーダーライト 4色(72,78,W,W)上,中,下		QS 1kw×8台,	FQH 1kw×12台	DMX…OUT×2回線 ハロゲン電球	750
フットライト 6	0w 4色(72,78	, W , W) ··· 1	色 21枚	タングステン電球	
プロセニアムサスペンションライト 20回路 (C型 20A	単独回路)	常設器具・・	·AQS 1kw×12台	DMX…OUT×2回線	450
花道フットライト 上,	,下 60w 2色	(78, W) ··· 1	色 片側 18枚	タングステン電球	
 コンダクタースz	ポットライト (ソー	スフォー)…1	 台		7
		AOC 11 6			
フロントサイドスポットライト	上下共通	AQS 1kw 2	20台 … 2台 10回路	DMX…OUT×2回線	
第1シーリングスポットライト		AQS 1kw 3	2台 … 2台 16回路	DMX…OUT×2回線	
第2シーリングスポットライト	下 段 HP	Z-115D 1kw 1	4台 … 2台 12回路 6台 … 2台 8回路		
	スポットライト(クセ	//2008SR) 27			
フロアーコンセント		フースポットラ	<u>1</u> }		_
FC上 ・ C型 30Aコンセント… 23 回路 FC下 ・ C型 30Aコンセント… 23 回路 FC中 ・ C型 30Aコンセント… 18 回路 FFC ・ C型 30Aコンセント… 10 回路 OC ・ C型 30Aコンセント… 4 回路	客 客 客 	動タワー 2	1kw 各 6 台	··· 2台 3回路 5回路	
<u>直 回 路</u> WC(客席側壁)		- 上手・(C 型 60A コン	 ⁄セント…2回 路	
舞 台 前		下手・(c 型 60A コン	/ セント… 2 回 路 / セント… 2 回 路	
		•		マセント…2回路	
<u>仮 設 電 源</u>		下手・(/ セント… 2 回 路	<u></u>
下手(持込機器用分電盤) 奥…	単相3線 200	下手・()A ()A (ご型 30A コン 直C型30Aコンセ 直C型30Aコンセ DMX…IN	:ント… 6回路 使用可) :ント… 4回路 使用可) ×2回線•OUT×2回線	
下手(持込機器用分電盤) 奥·· 下手側(T V 中継準備室)··	単相3線 200	下手・()A ()A (ご型 30A コン 直C型30Aコンセ 直C型30Aコンセ DMX…IN	ント … 6回路 使用可) ント … 4回路 使用可)	
下手(持込機器用分電盤) 奥…	単相3線 200 ·単相3線 300	下手・())A ())A ()	ご型 30A コン 直C型30Aコンセ 直C型30Aコンセ DMX…IN	:ント… 6回路 使用可):ント… 4回路 使用可) :ント… 4回路 使用可) ×2回線・OUT×2回線 ::用・綱元まで約25m)]
下手(持込機器用分電盤) 奥·· 下手側(T V 中継準備室)·· 調光操作卓	単相3線 200 ・単相3線 300 JASTO	下手・())A ())A () メモリーシー	○型 30A コン直C型30Aコンセ直C型30AコンセDMX…INメインホールと共	ント… 6回路 使用可) シト… 4回路 使用可) ×2回線・OUT×2回線 に用・綱元まで約25m)	

DMX…IN×4回線

DMX…IN×4回線

客席中央 (K-17番)

客席後方 (T-16番)

舞台上手前 DMX···IN×2回線·OUT×2回線 愛媛県県民文化会館